


R213

Homework-2

KAMALIKA PODDAR

SID-862002289

1.a) MNA in frequency domain

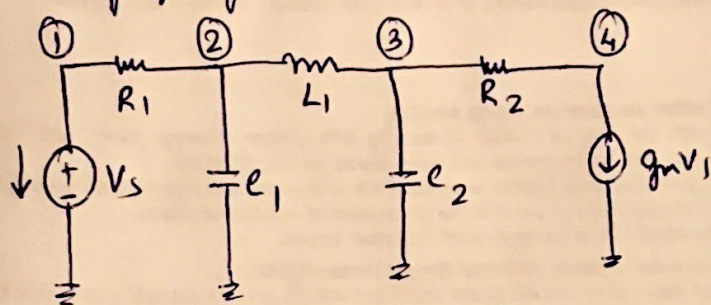

	1	2	3	4	i_s	i_{L_1}	RHS
1	$\frac{1}{R_1}$	$-\frac{1}{R_1}$	0	0	-1	0	0
2	$-\frac{1}{R_1}$	$\frac{1}{R_1} + sC_1$	0	0	0	1	0
3	0	0	$sC_2 + \frac{1}{R_2}$	$-\frac{1}{R_2}$	0	-1	0
4	g_m	0	$-\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{R_2}$	0	0	0
branch ₁ s	1	0	0	0	0	0	V_s
branch ₂	0	1	-1	0	0	$-sL_1$	0

P.T.O. →

1.b MNA in time domain

	1	2	3	4	i_s	i_{L1}	R.H.S
1	$\frac{1}{R_1}$	$-\frac{1}{R_1}$	0	0	-1	0	0
2	$-\frac{1}{R_1}$	$\frac{1}{R_1} + \frac{C}{h}$	0	0	0	1	$\frac{C_1}{h} [v_2(t-h)]$
3	0	0	$\frac{C}{h} + \frac{1}{R_2}$	$-\frac{1}{R_2}$	0	-1	$\frac{C_2}{h} [v_3(t-h)]$
4	gm	0	$-\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{R_2}$	0	0	0
branch i_s	1	0	0	0	0	0	v_s
branch i_{L2}	0	1	-1	0	0	$-\frac{L_1}{h}$	$-\frac{L_1}{h} [i_{L1}(t-h)]$

1.c $Gx + \frac{cdx}{dt} = Bu$

	1	2	3	4	$i_s(s)$	$i_{L1}(s)$	
1	$\frac{1}{R_1}$	$-\frac{1}{R_1}$	0	0	-1	0	
2	$-\frac{1}{R_1}$	$\frac{1}{R_1}$	0	0	0	1	
3	0	0	$\frac{1}{R_2}$	$-\frac{1}{R_2}$	0	-1	= G
4	gm	0	$-\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{R_2}$	0	0	
$i_s(s)$	1	0	0	0	0	0	
$i_{L1}(s)$	0	1	-1	0	0	0	


1.e

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	0	0
2	0	C_1	0	0	0	0
3	0	0	C_2	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	$-L_1$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$


$$u = [V_s]_{1 \times 1}$$

2.a

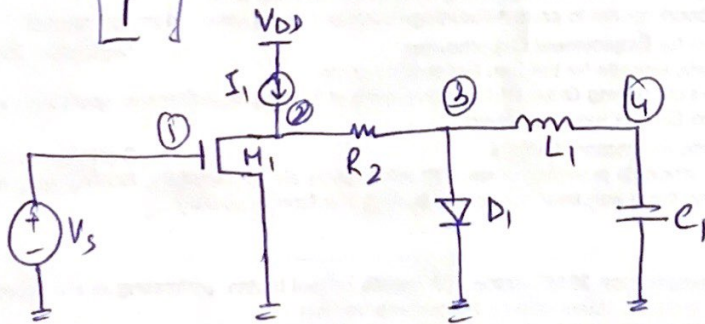

P.T.O. \rightarrow

2.9

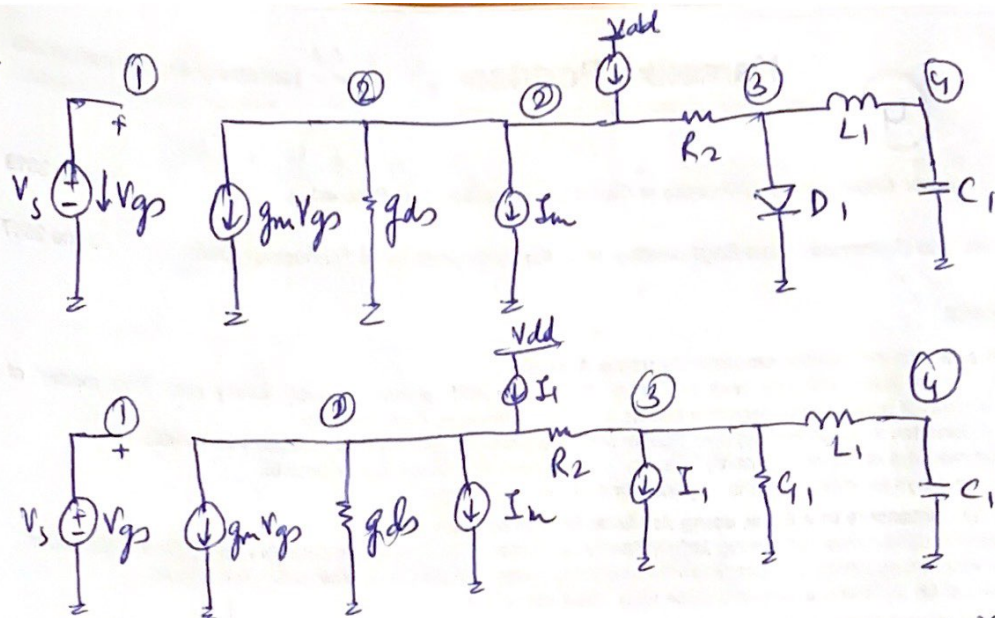

$$g_m = \frac{\omega}{L} k \cdot V_2, \quad g_{ds} = \frac{\omega}{L} k [V_s - V_t - V_2^{(k)}]$$

$$I_m = \frac{\omega}{L} k \left[(V_s - V_t) V_2^{(k)} - \frac{1}{2} (V_2^{(k)})^2 \right] - \frac{\omega}{L} k V_2^{(k)} \cdot V_s$$

$$- \frac{\omega}{L} k (V_s - V_t - V_2^{(k)}) \cdot V_2^{(k)}$$

$$C_1^{(k)} = \alpha e^{\alpha V_D}, \quad \dot{C}_1^{(k)} = \dot{C}_D^{(k)} - \alpha e^{\alpha V_D^{(k)}} \cdot V_D^{(k)}$$

$$\dot{C}_D = e^{\alpha V_D} - 1$$

	1	2	3	4	\dot{C}_S	\dot{C}_{L1}	RHS
1	0	0	0	0	1	0	0
2	$g_m^{(k)}$	$g_{ds}^{(k)} + \frac{1}{R_2}$	$-\frac{1}{R_2}$	0	0	0	$-I_m^{(k)} + I_1$
3	0	$-\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{R_2} + C_1^{(k)}$	0	0	1	$-\dot{C}_D^{(k)}$
4	0	0	0	$\frac{C_1}{h}$	0	-1	$\frac{C_1}{h} [V_4(t-h)]$
branch i_s	1	0	0	0	0	0	V_s
branch i_L	0	0	1	-1	0	$-\frac{L_1}{h}$	0

2.6transistor

$$g_m = \frac{W}{L} k_n V_2 = 1$$

$$g_{ds} = \frac{W}{L} k_n [V_5 - V_t - V_2^{(1)}] = 1[2 - 0.5 - 1] = 0.5$$

$$I_m = 1 \left[(2 - 0.5) 1^{(1)} - \frac{1}{2} (1)^2 \right] - 2 \cdot 1^{(1)} (1) - 1 (2 - 0.5 - 1^{(1)}) \cdot 1$$

$$= -1.5$$

Diode

$$q_1^{(k)} = \alpha e^{\alpha V_D} = 10 e^{10 \times 0} = 10$$

$$i_{0,1}^{(k)} = i_D^{(1)} - \alpha e^{\alpha V_3^{(k)}} V_3^{(k)} = 0$$

	1	2	3	4	i_s	i_L	R.H.S
1	0	0	0	0	1	0	0
2	1	1.5	-1	0	0	0	$1.5 + 1 = 2.5$
3	0	-1	$1 + 10 = 11$	0	0	1	0
4	0	0	0	1	0	-1	0
branch i_s	1	0	0	0	0	0	2
branch i_L	0	0	1	-1	0	-1	0

$$V_1 = 2, \text{ ~~} V_2 \text{ } =~~$$

$$V_2 = 0.354$$

$$V_3 = 0.031$$

$$V_4 = 0.015$$

$$i_s = 0.000$$

$$i_L = 0.015$$

3.

Forward Euler

$$y(t_n) = y(t_{n-1}) + h \cdot f(t_{n-1})$$

$$\text{Equation } x' = -x + t$$

$$x(0) = 1$$

$$\text{time step} = 0.1$$

$$x_1 = x_0 + 0.1 f(x_0)$$

$$= 1 + 0.1(-1 + 0)$$

$$\boxed{x_1 = 0.9}$$

$$x_2 = x_1 + 0.1 f(x_1)$$

$$= 0.9 + 0.1(-0.9 + 1)$$

$$\boxed{x_2 = 0.91}$$

Backward Euler

$$y(t_n) = y(t_{n-1}) + h \cdot f(y(t_n))$$

$$x_1 = x_0 + h \cdot f(x_1)$$

$$= 1 + 0.1(-x_1 + 1)$$

$$\boxed{x_1 = 1}$$

$$x_2 = x_1 + h \cdot f(x_2)$$

$$= 1 + 0.1(-x_2 + 2)$$

$$\boxed{x_2 = 1.09090}$$

P.T.O →

3

Trapezoidal Euler

$$y(t_n) = y(t_{n-1}) + \frac{h}{2} [f(y(t_n)) + f(y(t_{n-1}))]$$

$$x_1 = x_0 + \frac{0.1}{2} (-x_1 + 1 - x_0 + 0)$$

$$= 1 + \frac{0.1}{2} (-x_1 + 1 - 1 + 0)$$

$$= \frac{1}{1.05} = 0.9523$$

$$x_2 = x_1 + \frac{0.1}{2} (x_2 + 2 - 0.952 + 1)$$

$$= 0.952 - \frac{0.1}{2} (x_2 + 2.048)$$

$$= \frac{1.0548}{1.05} = 1.00447$$
